

دانشکده مهندسی کامپیوتر

آزمایشگاه معماری کامپیوتر

آزمایشگاه معماری کامپیوتر



جلسه سوم

- نحوه پیاده‌سازی testbench
- طراحی DFF با ریست (Reset) ناهمگام (Asynchronous) در منطق منفی (Active Low)
- طراحی TFF با ریست (Reset) ناهمگام (Asynchronous).
- طراحی Ripple Counter، چهار بیتی با استفاده از TFF.
- طراحی توالی‌یابی (Sequence Detector) که رشته "۱۱۰۱" را تشخیص دهد. (پیاده‌سازی به استفاده از ماشین حالت Mealy و Moore)
- طراحی مدار توالی‌یابی که رخداد هر یک از رشته‌های "۰۱۱۰" و "۰۱۰۱" را تشخیص دهد.

ساختار کلی Testbench در VHDL

۱. ساختار کلی TestBench در VHDL

۲. استفاده از ساختارهای زمانی

۳. مثال testbench

ساختار کلی Testbench در VHDL

Testbench از کدهای VHDL غیرقابل سنتز تشکیل می‌شود که برای مدار طراحی شده، ورودی تولید می‌کند و با پایایش خروجی نشان می‌دهد که مدار طراحی شده به درستی کار می‌کند.

دیاگرام زیر معماری یک testbench ساده را نشان می‌دهد.



ساختار کلی Testbench در VHDL

Entity **TB_NAME** is –empty entity
End **TB_NAME**

Architecture **TB** of **TB_NAME** is
COMPONENT UUT
PORT
{
.....
};
End COMPONENT;
Signal →
Begin
U1 : UUT
PORT MAP (.....);

STIMULI:
Process
begin
.....
wait;
end process;
end architecture;



نحوه پیاده‌سازی Testbench

☆ بلوک محرک ورودی‌های طراحی FPGA را ایجاد می‌کند و یک بلوک جداگانه خروجی‌ها را بررسی می‌کند. محرک و بررسی کننده خروجی برای طرح‌های بزرگتر در فایل‌های جداگانه قرار خواهد گرفت. اما برای طرح‌های کوچکتر می‌توان بلوک‌های مختلف را در یک فایل قرار داد.

☆ Instant کردن واحد تحت آزمایش

- این عمل را می‌توان مانند instant کردن یک مدار کوچک در یک ساختار بزرگتر، به دو شکل استفاده از Component یا entity instantiation مستقیم انجام داد.



نحوه پیاده‌سازی Testbench

Unique
name

★ component and_gate is
port (
a : in std_logic
b : in std_logic
and_out : out std_logic
);
end component and_gate;

★ and_gate_instance: component and_gate
portmap (
a => signal_a,
b => signal_b,
and_out => signal_and_out
);



نحوه پیاده‌سازی Testbench

★ and_gate entity is
port (

a,b : in std_logic
and_out : out std_logic
);

end and_gate;

Architecture rtl of and_gate is

Begin

and_out <= a and b;

End and_gate;

★ and_gate_instance: entity work.and_gate(rtl)
portmap (

a => signal_a,
b => signal_b,
and_out => signal_and_out
);

استفاده از ساختارهای زمانی

تفاوت میان کد توصیف سخت افزار و تست

دو ساختاری که در VHDL برای مصرف کردن زمان استفاده می شود:

1. VHDL after statement

2. Wait statement

سطوح مختلف/پیچیدگی Testbench

۱. تولید Stimuli ورودی ← تصدیق دستی خروجی ها

۲. تولید Stimuli ورودی ← تصدیق اتوماتیک خروجی ها

۳. استفاده از کامپوننت های تصدیق

استفاده از ساختارهای زمانی



IEEE 1076-2008 VHDL Standard



time_ex <= 100 fs; -- 100 femroseconds
time_ex <= 1.1 ns; -- 1100 femroseconds
time_ex <= 1.1 sec; -- 1100 milliseconds

نوع‌های زمانی VHDL



واحد	مقدار
fs	
ps	1000 fs
ns	1000 ps
us	1000 ns
ms	1000 us
sec	1000 ms
min	60 sec
hr	60 min

VHDL after statment

کلمه کلیدی After



```
<signal> <= <initial_value>, <end_value> after <time>;  
reset <= '1', '0' after 1 us;  
clock <= not clock after 10 ns;
```

VHDL wait statment

از wait به منظور تعلیق اجرای کد، درون بلوک پروسس استفاده می‌شود.

این ساختار فقط برای پروسس‌هایی که لیست حساسیت ندارند قابل استفاده است.

این ساختار دارای سه گونه متفاوت است:

۱. استفاده از wait برای توقف اجرا، برای یک دوره زمانی مشخص شده.
۲. استفاده از wait برای توقف اجرا، تا زمانی که مقدار بولین یک شرط منطقی تعیین شده true شود.
۳. استفاده از wait برای توقف اجرا، تا زمانی که یک سیگنال وضعیت (state) را تغییر دهد.



VHDL wait statment

wait for <time> EX wait for 1ms;

نوع ۱ :



wait until <condition> for <time> EX wait until (sig_a = '1' and sig_b = '1') for 1 us;

نوع ۲ :



wait on <signal_name> EX wait on sig_a, sig_b;

نوع ۳ :



مثال testbench

۱. ساخت یک entity و architecture
۲. Instant کردن واحد تحت آزمایش
۳. تولید clock و reset
۴. نوشتن محرک

مثال testbench

مثال



Entity exp_tb is
End entity exp_tb;

Architecture test of exp_tb is

```
signal clock :std_logic :='0';  
signal reset :std_logic :='1';  
signal and_in : std_logic_vector(1downto0) := (others => '0');  
alias in_a is and_in(0);  
signal in_b :std_logic;  
signal out_q :std_logic;
```

begin

مثال testbench


```
--reset and clock
Clock <= not clock after 1ns;
Reset <= '1', '0' after 5 ns;
--instantiate the unit under test (UUT)
UUT: entity work.example_design(rtl)
Port map(
    a=> in_a,
    b=> in_b;
    q=> out_q;
-- generate the test stimulus
Process begin
--wait for the rest to be released before
Wait until ( reset = '0');
--generate each of in turn, waiting 2 clock periods between each iteration ti allow for propagation
time
```


مثال testbench

```
and_in <= "00";  
wait for 2ns;  
and_in <= "01";  
wait for 2ns;  
and_in <= "10";  
wait for 2ns;  
and_in <= "11";  
--testing complete  
Wait;  
End process stimulus;  
End architecture exp_tb;
```


طراحی DFF

یک DFF

 

طراحی DFF

پیاده‌سازی شماتیک سطح گیت

 




```
Library IEEE;  
USE IEEE.Std_logic_1164.all;  
entity RisingEdge_DFlipFlop_AsyncResetLow is  
    port( Q : out std_logic;  
          Clk :in std_logic;  
          async_reset: in std_logic;  
          D :in std_logic );  
end RisingEdge_DFlipFlop_AsyncResetLow;
```



```
architecture Behavioral of RisingEdge_DFlipFlop_AsyncResetLow is
Begin
    process(Clk,async_reset)
    begin
        if(async_reset='0') then Q <= '0';
        elsif(rising_edge(Clk)) then Q <= D;
        end if;
    end process;
end Behavioral;
```

طراحی TFF

یک TFF

 



```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity t_trigger is
    port (T,Reset,CLK,CLK_enable: in std_logic;
          Q: out std_logic);
end t_trigger;
architecture beh_t_trigger of t_trigger is

begin
    process (Reset,CLK)
        variable temp: std_logic;
```

```
begin
    if (rising_edge(CLK)) then    --sometimes you need to include a package for rising_edge, you
    can use CLK'EVENT AND CLK = '1' instead
        if Reset='1' then
            temp := '0';
        elsif CLK_enable ='1' then
            temp := T xor temp;
        end if;
    end if;
    Q <= temp;
end process;
end beh_t_trigger;
```

TFF





طراحی Ripple Counter

q3	q2	q1	q0
0	0	0	0
0	0	0	1
0	0	1	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	0	1
0	1	1	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	0	1
1	1	1	0
1	1	1	1

