(یلی تکنیک تهران)


بسمه تعالى

پاسخ تمرین ششم درس معماری کامپیوتر نیمسال دوم ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱



- 1

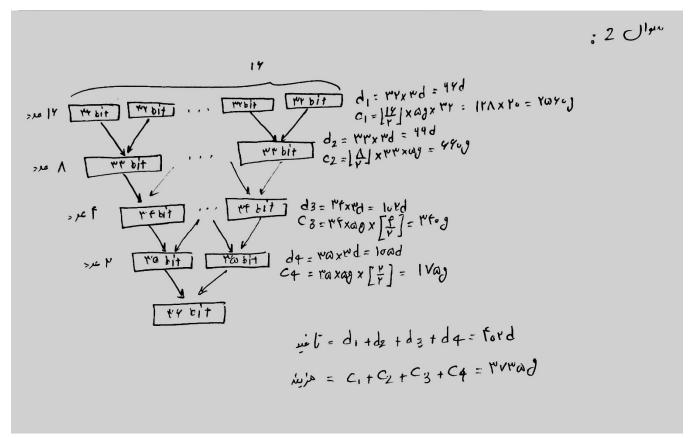۲- فرض کنید قرار است ۱۶ عدد ۳۲ بیتی را با استفاده از تعدادی جمع کننده ی آبشاری به صورت درختی جمع
 کنیم. تاخیر و هزینه ی این مدار را محاسبه کنید (فرض کنید هزینه هر تمام جمع کننده ۵g و تاخیر آن ۳d باشد). همچنین مشخص کنید که جمع کننده ی آبشاری مرحله ی آخر حداقل چند بیتی خواهد بود.



3- به سوالات زیر در مورد تفریق اعداد مکمل دو و بی علامت پاسخ دهید:

الف) تفریقهای زیر را در سیستم مکمل دو انجام داده و در صورت بروز سرریز آن را گزارش کنید.

- a) 111000 110011
- b) 11001100 101110
- c) 111100001111 110011110011
- d) 11000011 11101000

پاسخ:

برای انجام عملیات تفریق فوق باید عدد اول را با مکمل دو عدد دوم جمع کنیم و چک کنیم که آیا سرریز رخ میدهد یا نه:

- a) 111000 + 001101 ------1 000101
- b) 11001100 + 00010010 ------11011110
- c) 111100001111 +001100001101 ------1 001000011100
- d) 11000011 + 00011000 -------11011000


در تمام موارد علامت دو عددی که با هم جمع میشوند متفاوت است پس در هیچ کدام سرریز نداریم.

ب) فرض کنید دو عدد بی علامت A و B را داریم. حداقل شرط لازم و کافی برای تشخیص اینکه A = A است، با استفاده از روش $A + \bar{B} + 1$ چیست؟ (شرط را در قالب بیتهای پرچم بیان کنید) پاسخ:

کافی هست که C = 1 باشد.

Enter A and B (hex) to start algorithm: | OP | E | Q ΙB | NON | 0 | 00000000 | 11101100 | SHR | 0 | 00000000 | 01110110 | | NON | 0 | 00000000 | 01110110 | SHR | 0 | 00000000 | 00111011 | | ADD | 0 | 11111001 | 00111011 | | SHR | 0 | 01111100 | 10011101 | | ADD | 1 | 01110101 | 10011101 | | SHR | 0 | 10111010 | 11001110 | | NON | 0 | 10111010 | 11001110 | | SHR | 0 | 01011101 | 01100111 | | ADD | 1 | 01010110 | 01100111 | SHR | 0 | 10101011 | 00110011 | | ADD | 1 | 10100100 | 00110011 | | SHR | 0 | 11010010 | 00011001 | | ADD | 1 | 11001011 | 00011001 | | SHR | 0 | 11100101 | 10001100 | data (hex) : 0xe58c data (dec) : 58764

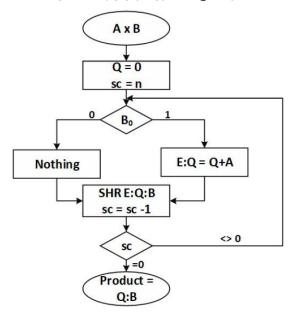
ضرب شیفت و جمع با الگوریتم زیر پیاده سازی شده است.



تاخیر هر فلیپ فلاپ که در شیفت رجیستر استفاده می- شود 6d است. 3d تاخیر select برای هر 6d هست. برای ورودی هر فلیپ فلاپ 4 حالت ثابت، شیفت به راست یا چپ، 10ad موجود هست.

Cost =
$$5ng + (2n+1)*(10g+8g)$$

n = 8

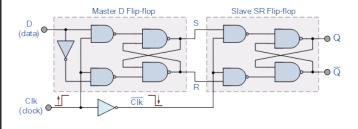


هر نوع دیگری از شیفت رجیستر را که در نظر بگیرید و تاخیر را درست بدست آورده باشید نمره داده میشود.

ضرب كننده آرايهاي

برای ضرب کننده آرایهای هم شکل زیر رو داریم:

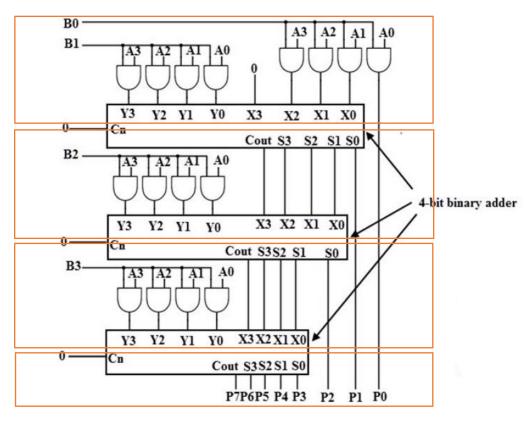هر کادر نشان دهنده یک سطر در خروجی بالا است.



Delay =
$$d + (n - 1) * (2nd)$$

Cost = $n^2 + (n - 1)(5n - 3) - 3 = 6n^2 - 8n g$
n = 8

موفق باشید.