

بسمه تعالی تمرین دوازدهم درس معماری کامپیوتر نیمسال اول ۹۹-۰۰ مهلت تحویل ساعت ۲۳:۵۵



۱. در یک کامپیوتر حافظهی 44bit * 2³²داریم. در این کامپیوتر اگر یکی از عملوندها در حافظه و دیگری در یکی از ۳۲ ثبات وجود داشته باشد آنگاه چند نوع دستور می توانیم تولید کنیم؟(اندازه ۴۴ word بیت است)

۲. دستورالعملهای یک پردازنده به شرح زیر است. ابعاد حافظه به صورت 16bit * 500 است. این پردازنده ۱۶ ثبات داخلی دارد.
قالب دستورالعمل مناسب برای این سیستم را طراحی کنید.

ADD op1.op2	0p1: register	0p2: register	عملوند اول و دوم را جمع می کند و
			در عملوند اول ذخیره میکند.
MOV op1.op2	0p2: register	Op1: memory address	محتوای عملوند دوم را در آدرس
			عملوند اول ذخیره میکند.
PUSH op1	0p1: register		محتوای ثبات را داخل پشته push
			میکند.

TR. کامپیوتری از حافظه ای با ظرفیت ۶۵۵۳۶ کلمه و به ازای هر کلمه، هشت بیت استفاده می کند. این کامپیوتر دارای ثباتها TR هر کلمه و به ازای هر کلمه و به ازای هر کلمه و به این صورت تشکیل شده است: AC بیت برای AC و DR ، IR ، PC ، AR و DR ، IR ،

همهی عملوندها یک کلمهای هستند و بیت بلادرنگ 1 نداریم.


- بلاک دیاگرام حافظه و ثباتها را رسم کنید (مشخص کردن اندازهها کافی است).
 - دیاگرام حافظه و قرارگیری دستورات ۳ کلمهای و عملوند را رسم کنید.
- ترتیب ریزعملیاتهای لازم برای fetch کردن دستور $^{\circ}$ کلمهای و در ادامه $^{\circ}$ آن قرار دادن عملوند در DR را بنویسید. از $^{\circ}$ $^{\circ}$

۴. در سیستم گذرگاه زیر برای انجام عملیات زیر کدام سیگنالها باید فعال شوند؟ توضیح دهید چند پالس برای این عملیات لازم است.

 $AC \leftarrow AC + M[AR]$

-

¹ Indirect

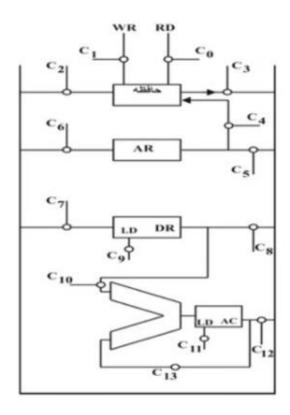

لطفا نکات زیر را در نظر بگیرید.

۱- تمرینات را به صورت انفرادی انجام دهید. با هم حل کردن نیز مشکل دارد.

۲- پاسخهای خود را با کیفیت مناسب و خوانا اسکن کنید. برای نامگذاری فایل تکلیف ابتدا شماره دانشجویی و سپس نام و نام خانوادگی و این دو را با یک «_» از هم جدا کنید.

StudentNum_Name.pdf

به عنوان مثال:

۳- تمیزی و خوانایی پاسخ تمرینات از اهمیت بالایی برخوردار است.

۴- اشكالات خود را مى توانيد از طريق ايميل <u>cafall2020@gmail.com</u> بپرسيد.

۵- مهلت تحویل تمرین ساعت ۵۵:۲۲ جمعه ۱۲ دی ۹۹ میباشد.

موفق باشيد